
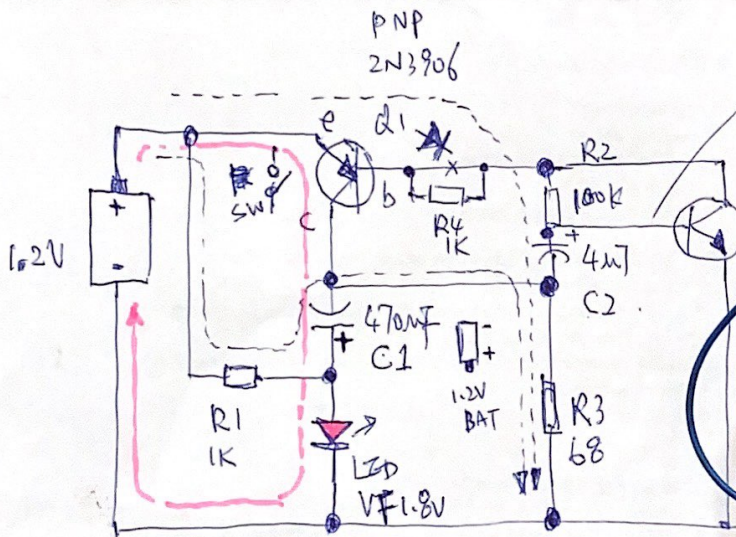


202X-10-18
XiaoLaba

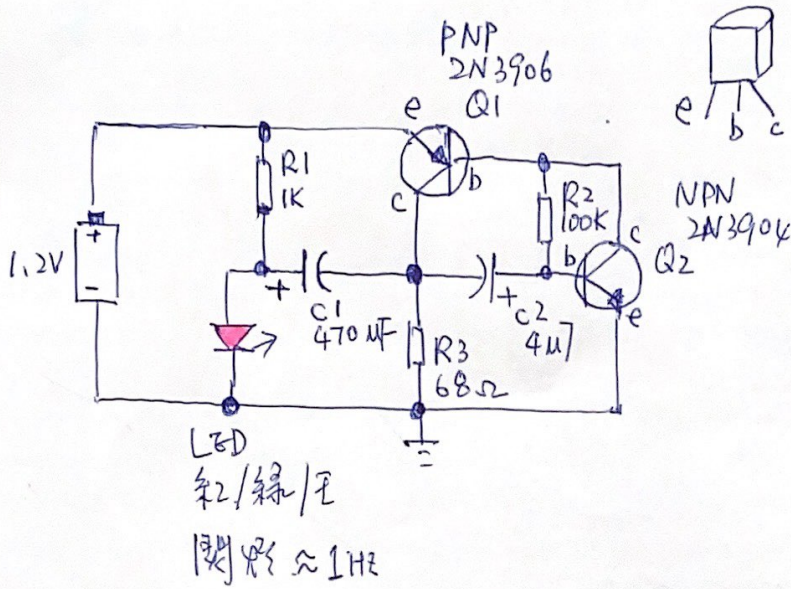

- Q1, Q2 OFF
- R1, C1, R3 充電
- Q1, R4, R2, C2 充電
- C1 充滿 = 1.2V 電池
- C2 充到 0.7V 導通 Q2
- Q2 導通使 Q1 全導通 = 開關閉合 SW
- C1 + 1.2V BAT = 2.4V 電池, LED 發光
- C1, C2 放電完畢, Q1, Q2 OFF
- 加入 R4, 限制 Q1 B 電流, 1k 可, 10k 不亮

